

Strom-Spannungs-Kennlinie

Linearer Widerstand

Nichtlinearer Widerstand

Einstellbarer Widerstand

Fotowiderstand

Spannungsabhängiger Widerstand

Reihenschaltung

Parallelschaltung